

ELENCO DELLE PARTI COMPONENTI IL RADIOGRAMMOFONO "SC 53 ALFA,,

- | | | |
|----|---|--|
| N. | 1 | Complesso fonografico 4 velocità extra con testina originale Ronette |
| » | 1 | Scala di Sintonia 4 gamme a specchio ALFA |
| » | 1 | Telaio |
| » | 1 | Altoparlante elettrodinamico W 6 Radioconi originale con trasformatore d'uscita |
| » | 1 | Gruppo A. F. Geloso originale N. 1961 4 gamme |
| » | 1 | Condensatore variabile Geloso originale N. 783 4 gamme |
| » | 1 | Trasformatore di media frequenza |
| » | 1 | Trasformatore di media frequenza |
| » | 1 | Trasformatore d'alimentazione Silco 80 Ma. |
| » | 3 | Condensatori elettrolitici 8 mf./500 V. |
| » | 1 | Condensatore catodico 25 mf. |
| » | 1 | Condensatore catodico 10 mf. |
| » | 1 | Potenziometro Lesà originale 1 Mgohm senza interruttore |
| » | 1 | Potenziometro Lesà originale 0,5 Mgohm con interruttore |
| » | 1 | Fascetta fissaggio verticale per condens. elettrolitici |
| » | 1 | Fascetta fissaggio orizzontale per condens. elettrolitico |
| » | 5 | Zoccoli octal |
| » | 1 | Cambio tensioni a spina |
| » | 1 | Presa fono |
| » | 1 | Presa Antenna Terra |
| » | 1 | Zoccolo di presa micron 4 contatti |
| » | 1 | Spina micron 4 contatti |
| » | 2 | Squadrette fissaggio condensatore variabile |
| » | 2 | Schermi |
| » | 4 | Manopole in bakelite tipo lusso |
| » | 3 | Condensatori a carta 50000 pf. |
| » | 1 | Condensatore a carta 15000 » |
| » | 2 | Condensatori a carta 10000 » |
| » | 1 | Condensatore a carta 5000 » |

- | | | | | | | |
|--------|---|---|----------|------|--------|--|
| N. | 1 | Condensatore a carta | 2000 | pf. | | |
| » | 1 | Condensatore a mica | 3000 | » | | |
| » | 1 | Condensatore a mica | 500 | » | | |
| » | 1 | Condensatore a mica | 250 | » | | |
| » | 2 | Condensatori a mica | 100 | » | | |
| » | 2 | Condensatori a mica | 50 | » | | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1 Watt | 40 | K ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1 Watt | 30 | K ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1 Watt | 20 | K ohm | |
| » | 2 | Resistenze chimiche | 1 Watt | 4000 | ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1 Watt | 250 | ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1 Watt | 30 | ohm | |
| » | 2 | Resistenze chimiche | 1/2 Watt | 1 | Mg ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1/2 Watt | 0,5 | Mg ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1/2 Watt | 0,25 | Mg ohm | |
| » | 1 | Resistenza chimica | 1/2 Watt | 0,2 | Mg ohm | |
| » | 2 | Resistenze chimiche | 1/2 Watt | 0,05 | Mg ohm | |
| » | 2 | Portalampadi micromignon | | | | |
| » | 2 | Lampadine 6,3 micromignon | | | | |
| » | 1 | Cordone con spina luce m. | 1,50 | | | |
| cm. 30 | | Filo schermato | | | | |
| mt. 4 | | Filo per connessioni | | | | |
| N. 50 | | Viti con dado | | | | |
| » 10 | | Terminali di massa | | | | |
| » 2 | | Terminali multipli | | | | |
| » 3 | | Clips per valvole | | | | |
| » 2 | | Ancoraggi | | | | |
| mt. 1 | | Stagno preparato 55% | | | | |
| cm. 80 | | Cordone per altoparlante | | | | |
| N. 1 | | Targhetta | | | | |
| » 1 | | Schema montaggio pratico con istruzioni | | | | |
| » 1 | | Distintivo | | | | |

